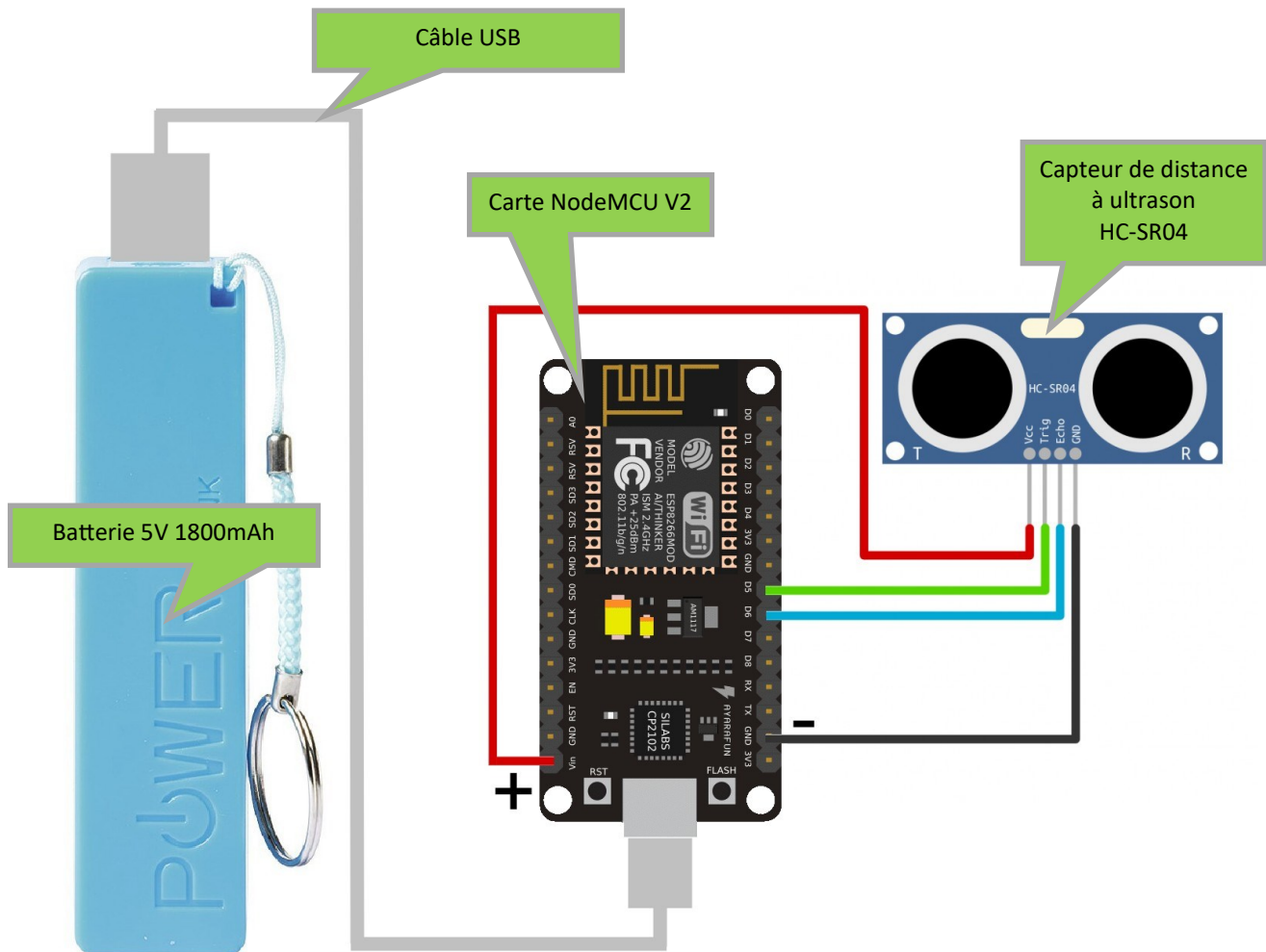


Bac à piles : Le circuit

Schéma du circuit du bac à piles :



Branchements :

Carte NodeMCU V2	HC-SR04
Vin	VCC (+ de l'alimentation)
D5	Trig
D6	Echo
GND	GND (- de l'alimentation)